


Fonctions logiques

Des « 1 » et des « 0 »

- Systèmes électroniques : communication par chaîne de BITS (Binary digiT)
- L'information
 - Sa représentation : 0, 1
 - Son traitement : manipulation des 0 et des 1
- Réalisation physique de « 0 » et de « 1 »
 - électronique (tension, courant), optique (puissance optique, polarisation)
 - mécanique (levier, poulies), méca. flu. (fluides, vanne...)
 - ADN, physique quantique (spin)
 - objets courants : fiches perforées, pièces de monnaie (pile/face)

Des zéros, des uns et des portes


- Signaux numériques : 0 1
 - Nécessité d'une algèbre
 - Chaque système a sa propre algèbre
 - Monde numérique : 2 valeurs → algèbre booléenne (commutation)
 - Boole : 1850
 - Shannon : 1938
 - Variable/fonction logique
- Une porte : brique élémentaire de tout système numérique
 - réalise des fonctions utiles
 - possibilité de combinaisons pour des fonctions **encore plus utiles**
 - Quelques outils mathématiques pour nous aider

 

Portes logiques



 - Elle nous sert à manipuler les 0 et les 1
- Petit composant électronique permettant de réaliser des fonctions simples
 - Portes de base : NOT, AND, OR, NAND et NOR
- Porte : constituées de plusieurs transistors
- Combinaison de portes : fonctions plus complexes
 - multiplieur, additionneur, soustracteur, ...



La table de vérité

Une *table de vérité* nous fait connaître la réaction d'un circuit logique (sa valeur de sortie) aux diverses combinaisons de niveaux logiques appliqués aux entrées (2^n).

Table 4 -4
General truth table
structure for a
3-variable logic
function, $F(X, Y, Z)$.

Row	X	Y	Z	F
0	0	0	0	$F(0,0,0)$
1	0	0	1	$F(0,0,1)$
2	0	1	0	$F(0,1,0)$
3	0	1	1	$F(0,1,1)$
4	1	0	0	$F(1,0,0)$
5	1	0	1	$F(1,0,1)$
6	1	1	0	$F(1,1,0)$
7	1	1	1	$F(1,1,1)$

Table 4 -5
Truth table for a
particular 3-variable
logic function, $F(X, Y, Z)$.

Row	X	Y	Z	F
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1


Représentation des nombre (1/3)

- En base de 10 : utilisée tous les jours

5	7	9	8	3	1	
						$1 * 10^0 = 1 * 1 = 1$
						$3 * 10^1 = 3 * 10 = 30$
						$8 * 10^2 = 8 * 100 = 800$
						$9 * 10^3 = 9 * 1000 = 9000$
						$7 * 10^4 = 7 * 10000 = 70000$
						$5 * 10^5 = 5 * 100000 = 500000$
						<hr/>
						579831

Représentation des nombre (2/3)

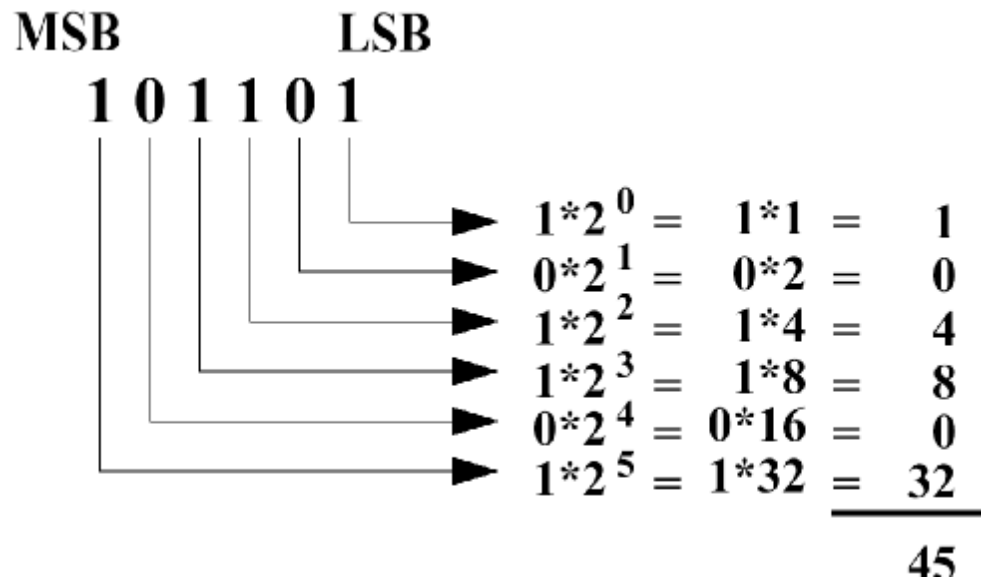- En base de 2 : utilisée aussi tous les jours!



- Un truc pour coder en binaire ?

L'octet

- L'octet : 8 bits = 1 byte
- Le mot (word) : 16 bits
- Le double mot (double word ou dword) : 32 bits
- Des kilos, des méga
 - 1ko = 1024 octets
 - 1998 : standardisation par l'IEC
 - 1 ko = 1000 octets
 - des kibi (Kio), mebi (Mio), gibi (Gio)
 - IEC : <http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.html>

Représentation des nombre (3/3)

- Autres codes : BCD (Binary Coded Decimal), code Gray
- Avec ou sans signe??
 - Valeur absolue/signée
 - Complément à 1 ou restreint
 - Complément à 2 ou complément vrai
 - Complément à excédent 2^m
- Avec ou sans virgule??
 - Nombre à virgule fixe
 - Nombre à virgule flottante

Le signe (1/2)

Valeur absolue et signée

Principe

+11	00001101
-11	10001101

Limites

+127	01111111
...	...
+0	00000000
-0	10000000
...	...
-127	11111111

Complément à 1

Principe

+11	00001101
-11	11110010

Limites

+127	01111111
...	...
+0	00000000
-0	11111111
...	...
-127	10000000

Le signe (2/2)

Complément à 2

Principe

$$\begin{array}{r}
 +11 \quad 00001101 \\
 \quad 11110010 \\
 + \quad 00000001 \\
 \hline
 -11 \quad 11110011
 \end{array}$$

Limites

+127	01111111
⋮	⋮
+0	00000000
-0	00000000
⋮	⋮
-128	10000000

Complément à 2^m (m=7)

Principe

$$\begin{array}{r}
 +11 \quad 00001101 \\
 \quad 11110011 \\
 + \quad 10000000 \\
 \hline
 -11 \quad 01110011
 \end{array}$$

Limites


+127	11111111
⋮	⋮
+0	00000000
-0	10000000
⋮	⋮
-127	00000000

Des virgules

- La virgule fixe

nombre à virgule fixe = $I + F$


partie entière
partie fractionnaire

 

- La virgule flottante

nombre flottant = $f \times 10^e$

mantisse
exposant

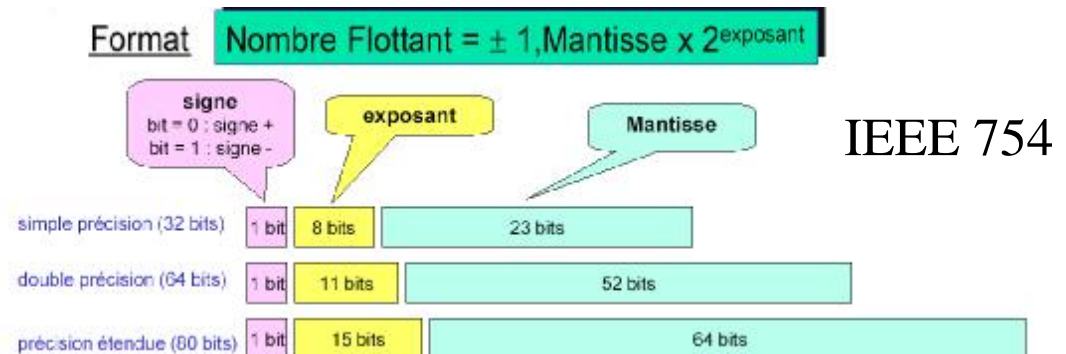


Les opérations

- L'addition : sans problème OU/OU exclusif
- La multiplication : sans problème
 - ET
 - décalage
 - addition
- La soustraction
 - logique signée
 - Complément à 2
 - addition
- La division

Les portes

- Porte inverseuse ou NON (NOT)
- Porte NON-ET (NAND)
- Porte NON-OU (NOR)
- Porte ET (AND)
- Porte OU (OR)
- Symboles, table de vérité et implémentation physique
- Porte de transmission et buffer

La porte NON/INVERSEUSE

 


- CEI : Commission Électrotechnique Internationale
- MIL : MILitary standards (US department of Defense)
- Table de vérité

A	S
0	1
1	0



$S = \bar{A}$

Porte NON & technos

 

- MOS : NMOS (voire NMOS déplétée) ou CMOS
- Bipolaire
 - RTL : Resistor Transistor Logic
 - TTL : Transistor Transistor Logic
 - ECL : Emitter Coupled/Collector Logic

Porte NON-ET (NAND)

  


- Table de vérité :


A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = \overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$$


Porte ET (AND)

 

CEI

 

MIL

 



CMOS

- Table de vérité :

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$S = A.B$$

Porte NON-OU (NOR)


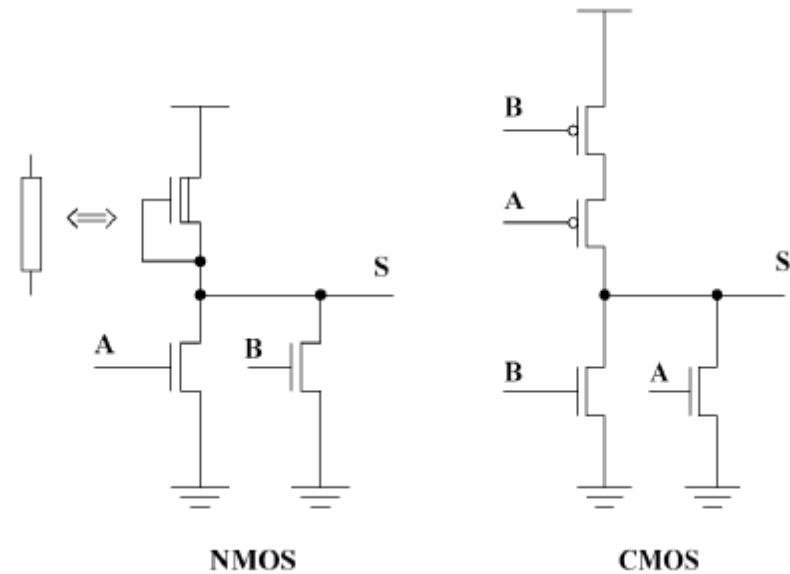
 


- Table de vérité :

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$$S = \overline{A + B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$$

Porte OU (OR)

  
 


- Table de vérité :

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$$S = A + B$$

Porte OU-EXCLUSIF (XOR)

 
 


- Table de vérité :

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$S = A \oplus B = \bar{A}.B + A.\bar{B}$$

Porte de transmission

 
 


CMOS

- Table de vérité :

G	A	S
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Circuit tampon (buffer)

  

- Table de vérité :

E	A	S
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

Équivalence de portes (1/2)

Figure 5-6 (Fonction ET)

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

a) 7408 porte AND

b) 7400 porte NAND

c) 7402 porte NOR

d) 7432 porte OR

 
 
 
 


Figure 5-7 (Fonction OU)

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

a) 7432 porte OR

b) 7402 porte NOR

c) 7400 porte NAND

d) 7408 porte AND


 
 
 
 
 
 
 


Figure 5-7 (Fonction INV)


Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

a) b) Inverseur

c) d) Suiveur (buffer)

 

Équivalence de portes (2/2)

 

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

Figure 5-72a (Fonction XOR)

74x86 porte XOR

Figure 5-71b (Fonction XNOR)

74x266 porte XOR

Porte complète

- On appelle porte complète toute porte capable de réaliser toutes les opérations logiques
 - Fonction OU (Addition)
 - Fonction ET (Multiplication)
 - Fonction NON (Inversion)

- Les gagnants sont
 - NAND


$$\bar{A} = A \downarrow A, A.B = \overline{A \downarrow B} \text{ et } A + B = \bar{A} \downarrow \bar{B}$$

- NOR



$$\bar{A} = A \uparrow A, A.B = \bar{A} \uparrow \bar{B} \text{ et } A + B = \overline{A \uparrow B}$$





Un exemple concret d'universalité

 


ce qui fonctionnellement équivaut à

  

ce qui fonctionnellement équivaut à

  


ce qui fonctionnellement équivaut à

 

Pour plus tard....

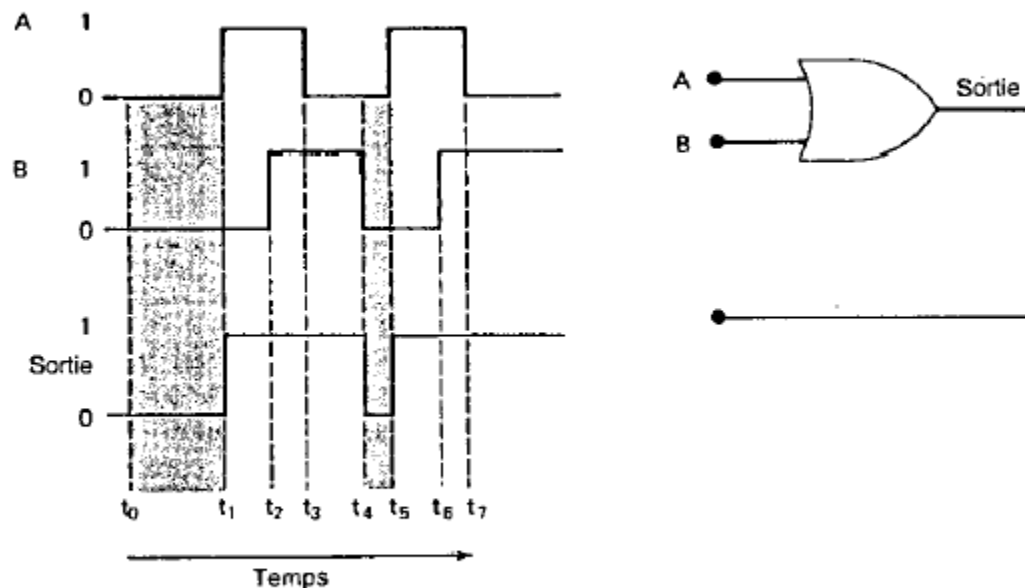Ne pas oublier le chronogramme (diagramme temporel)



Pour cet exemple, le temps de propagation de la porte (t_p) = 0.


Modules arithmétiques

- La base de nombreuses applications : UAL (processeur!!)
- Nécessite l'implémentation de :
 - addition
 - multiplication
 - soustraction
 - division
- Brique de base : additionneur 2 bits



Additionneur 2 bits

• Symbole

 

• Table de vérité :

a	b	c_{in}	s	c_{out}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Synthèse de fonctions combinatoires

- Consiste à spécifier les opérateurs matériels permettant l'implémentation physique d'une table de vérité ou d'une expression booléenne
- 3 grandes méthodes selon la complexité des portes utilisées
 - logique anarchique : minimisation du nbre de portes à implémenter
 - logique structurée : accent sur le nbre E/S (ROM, RAM, ...)
 - logique en tranche : réalisation d'opérateurs n bits à partir d'opérateur 1 bit (additionneur n bits, ...)
- Pour ce faire : une algèbre, ses règles et quelques outils

Quelques théorèmes

Table 4 -1
Switching-algebra
theorems with one
variable.

(T1)	$X + 0 = X$	(T1')	$X \cdot 1 = X$	(Identities)
(T2)	$X + 1 = 1$	(T2')	$X \cdot 0 = 0$	(Null elements)
(T3)	$X + X = X$	(T3')	$X \cdot X = X$	(Idempotency)
(T4)	$(X')' = X$			(Involution)
(T5)	$X + X' = 1$	(T5')	$X \cdot X' = 0$	(Complements)

$X + X' \cdot Y = X + Y$
Ou exclusif = $X \cdot Y' + X' \cdot Y$
Non-Ou ex = $X \cdot Y + X' \cdot Y'$

Table 4 -2 Switching-algebra theorems with two or three variables.

(T6)	$X + Y = Y + X$	(T6')	$X \cdot Y = Y \cdot X$	(Commutativity)
(T7)	$(X + Y) + Z = X + (Y + Z)$	(T7')	$(X \cdot Y) \cdot Z = X \cdot (Y \cdot Z)$	(Associativity)
(T8)	$X \cdot Y + X \cdot Z = X \cdot (Y + Z)$	(T8')	$(X + Y) \cdot (X + Z) = X + Y \cdot Z$	(Distributivity)
(T9)	$X + X \cdot Y = X$	(T9')	$X \cdot (X + Y) = X$	(Covering)
(T10)	$X \cdot Y + X \cdot Y' = X$	(T10')	$(X + Y) \cdot (X + Y') = X$	(Combining)
(T11)	$X \cdot Y + X' \cdot Z + Y \cdot Z = X \cdot Y + X' \cdot Z$			(Consensus)
(T11')	$(X + Y) \cdot (X' + Z) \cdot (Y + Z) = (X + Y) \cdot (X' + Z)$			

Table 4 -3 Switching-algebra theorems with n variables.

(T12)	$X + X + \dots + X = X$	(Generalized idempotency)
(T12')	$X \cdot X \cdot \dots \cdot X = X$	
(T13)	$(X_1 \cdot X_2 \cdot \dots \cdot X_n)' = X_1' + X_2' + \dots + X_n'$	(DeMorgan's theorems)
(T13')	$(X_1 + X_2 + \dots + X_n)' = X_1' \cdot X_2' \cdot \dots \cdot X_n'$	
(T14)	$[F(X_1, X_2, \dots, X_n, \cdot)]' = F(X_1', X_2', \dots, X_n', \cdot, \cdot)$	(Generalized DeMorgan's theorem)
(T15)	$F(X_1, X_2, \dots, X_n) = X_1 \cdot F(1, X_2, \dots, X_n) + X_1' \cdot F(0, X_2, \dots, X_n)$	(Shannon's expansion theorems)
(T15')	$F(X_1, X_2, \dots, X_n) = [X_1 + F(0, X_2, \dots, X_n)] \cdot [X_1' + F(1, X_2, \dots, X_n)]$	

20

Tableau de Karnaugh

- Maurice Karnaugh : 1950 Bell Lab's

Maurice Karnaugh: "The Map Method for Synthesis of Combinational Logic Circuits", Transactions of the AIEE, Vol. 72, No. 9 (1953), 593-599

- Tous les termes pour lesquels la fonction est à 1 (0) doivent être pris au moins une fois dans un regroupement ou seuls si aucun regroupement n'est possible
- Faire les regroupements de taille maximale, de manière à éliminer le plus grand nombre possible de variables dans les termes de l'expression
- Ne prendre que les regroupements ou termes produits nécessaires pour prendre en compte au moins une fois chaque 1 (0) afin d'éviter les redondances
- PS : binaire réfléchi....

Application : additionneur 2 bits

La somme

$c_{in} \backslash ab$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Raisonnons sur s_i : $s = 1$ quand (posons $c = c_{in}$).....

Pas de groupement possible

$$s = \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.b.c + a.\bar{b}.\bar{c}$$

Des OU EXCLUSIFS !!

$$s = (\bar{a}.\bar{b} + a.b).c + (\bar{a}.b. + a.\bar{b}).\bar{c}$$

$$s = (a \oplus b) \oplus c$$

Application : additionneur 2 bits

La retenue

$\begin{matrix} ab \\ c_{in} \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	0	1 ^{α}	0
1	0	1 ^{β}	1 ^{σ}	1 ^{σ}

Raisonnons sur c_{out} : $c_{out} = 1$ quand.....

$$c_{out} = a.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.c + a.\bar{b}.c$$

En simplifiant ($a = a + a$ et $b + \bar{b} = 1$)

$$c_{out} = a.b.\bar{c} + \bar{a}.b.c + a.b.c + a.\bar{b}.c$$

$$c_{out} = a.b.(\bar{c} + c) + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.c$$

$$c_{out} = a.b + \bar{a}.b.c + a.\bar{b}.c, \dots \text{il y a mieux}$$

3 groupements possibles : α, β, σ

$$c_{out} = a.b + b.c + a.c$$

Additionneur 2 bits : synthèse

• Synthèse de la somme

• Synthèse d'une porte OU-EXCLUSIF

$$s = a \oplus b = \bar{a}.b + a.\bar{b} = \overline{\bar{a}.b} + \overline{a.\bar{b}}$$

$$s = \overline{\bar{a}.b.a.\bar{b}} = \overline{\bar{a}.b} \downarrow \overline{a.\bar{b}} = (\bar{a} \downarrow b) \downarrow (a \downarrow \bar{b})$$

• Synthèse de la retenue


$$c_{out} = a.b + b.c + a.c = \overline{\bar{a}.b} + \overline{b.\bar{c}} + \overline{a.\bar{c}} = \overline{\bar{a}.b.\bar{a}.\bar{c}.b.\bar{c}}$$

$$c_{out} = \overline{(a \downarrow b).(a \downarrow c).(b \downarrow c)} = (a \downarrow b) \downarrow (a \downarrow c) + \overline{b \downarrow c}$$

$$\text{or } A + \bar{B} = \overline{\bar{A}.B} = \bar{A} \downarrow B$$


$$\text{d'où } c_{out} = \underbrace{(a \downarrow b) \downarrow (a \downarrow c)}_{=A} \downarrow \underbrace{(b \downarrow c)}_{=B}$$

Implémentation physique

 

Copyright © 2000 by Prentice Hall, Inc.
Digital Design Principles and Practices, 3/e

En portes NAND

 

Améliorations possibles

- Anticipation de la retenue
 - Le résultat est délivré lorsque la dernière retenue est propagée
 - Perte de temps
 - Une étude de la table de vérité fait apparaître la possibilité de déclencher la retenue en avance
- Cellule de Brent & Kung
- Additionneur de Sklanski
- Additionneurs de Kogge et Stone
- Additionneurs de Ling

Les « Don't care »

- Considérons un détecteur de nombre premier (BCD)
- Table de vérité : S vaut 1 pour 1,2,3,5 et 7 (au-delà pas d'importance → BCD)
- Tableau de Karnaugh

- Groupement α, β ou mieux α, σ


- $s = \bar{a}.\bar{b}.d + \bar{b}.c$ ou $s = \bar{a}.d + \bar{b}.c$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	1 ^{α}	1 ^{β}	1 ^{β}
01	0	1	1	0
11	X	X	X	X
10	0	0	X	X ^{σ}

En résumé

- Porte de base : NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR + transmission et buffer
- Portes complètes : NAND et NOR
- Algèbre de Boole
- Tableaux de Karnaugh
- Synthèse de fonctions combinatoire

Le multiplieur

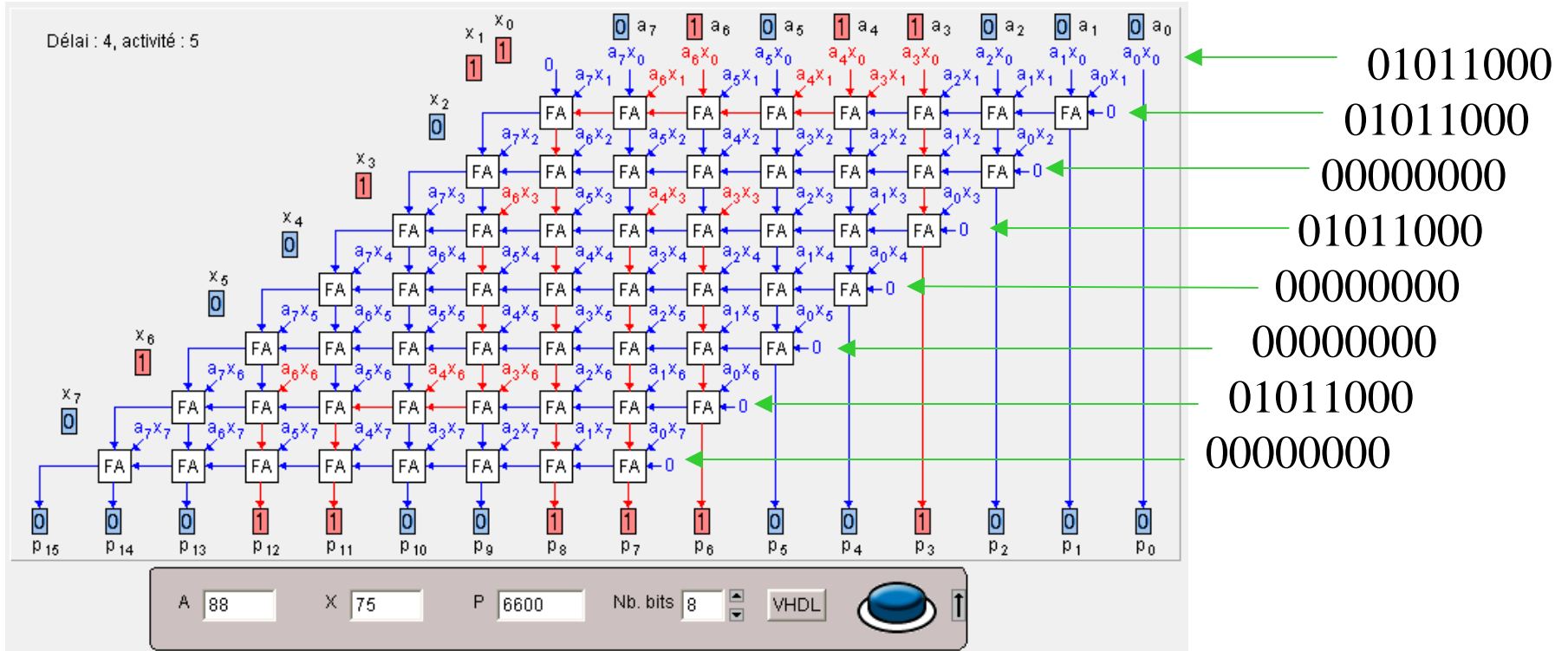

Bien évidemment on peut compliquer pour simplifier

L'anticipation de retenue

I)

$$r_i = a_i \cdot b_i + r_{i-1} (a_i + b_i) \quad (1)$$

$$r_i = a_i \cdot b_i + r_{i-1} (a_i \oplus b_i)$$

En posant :

$$G_i = a_i \cdot b_i$$

et

$$P_i = a_i + b_i \text{ ou } P_i = a_i \oplus b_i$$


G_i et P_i sont respectivement les **fonctions génération et propagation de retenue**. La retenue de sortie peut être réécrite sous la forme :

$$r_i = G_i + r_{i-1} \cdot P_i$$

$$S_i = a_i \oplus b_i \oplus r_{i-1} = G_i \oplus P_i \oplus r_{i-1} = \overline{G_i} \cdot P_i \oplus r_{i-1}$$

a_i	b_i	G_i	P_i	$a_i \oplus b_i$	$G_i \oplus P_i$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

III)

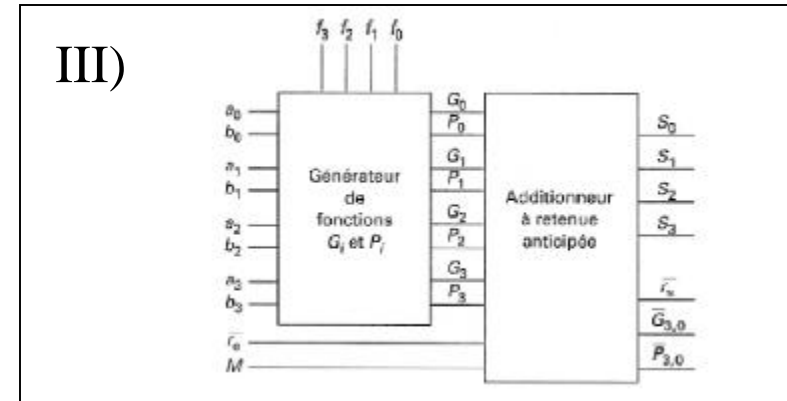

$$G_{i+3,i} = G_{i+3} + P_{i+3} G_{i+2} + P_{i+3} P_{i+2} G_{i+1} + P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} G_i \quad (3)$$

$$P_{i+3,i} = P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} P_i \quad (4)$$

$$r_{i+3} = G_{i+3} + P_{i+3} G_{i+2} + P_{i+3} P_{i+2} G_{i+1} + P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} G_i + P_{i+3} P_{i+2} P_{i+1} P_i r_{i-1} \quad (2)$$

$$r_{i+3} = G_{i+3,i} + P_{i+3,i} r_{i-1}$$

